

Compteurs par 1000

On a le schéma, on a une disposition des logidules et une numérotation des portes logiques à câbler. Il faut procéder par petit pas en comprenant ce que l'on câble et en testant au fur et à mesure. Le compteur par 10 doit fonctionner avant de commencer la partie qui compte par 100, etc.

